



NAND		
A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

SÉRIE: ELETRÔNICA DIGITAL ANALÓGICA

CIRCUITO: PORTA LÓGICA NAND COM TRANSISTORES

VÍDEO: <https://www.youtube.com/watch?v=RdZX1vJA8JQ>

AUTOR: RAFAEL DEL PINO (youtube.com/delpitec)

DATE:

17/12/2021

PAGE:

1 of 1

EP: #04