
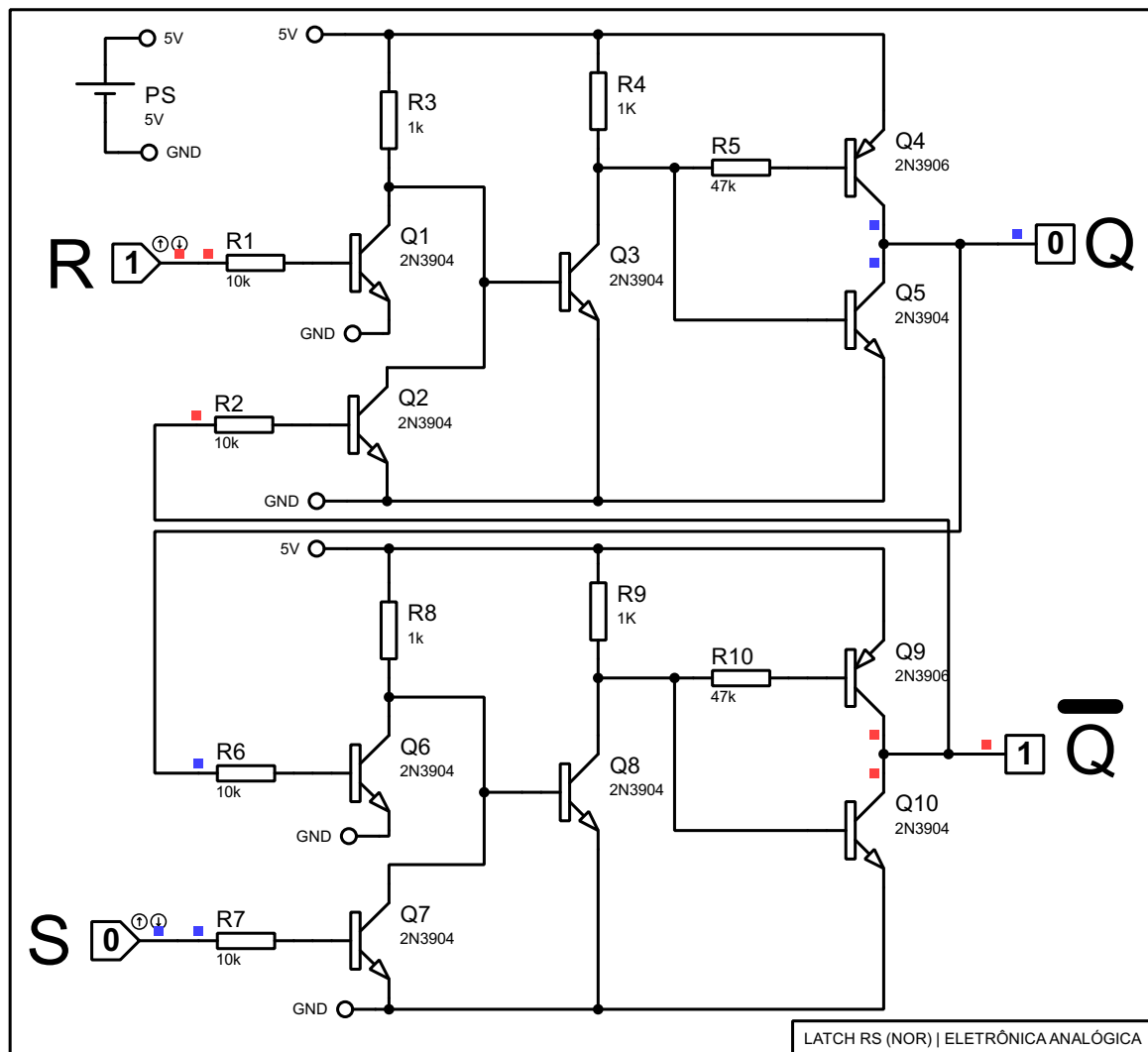


## LATCH RS

R	S	Q	$\overline{Q}$
0	0	LATCH	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	N. P.	

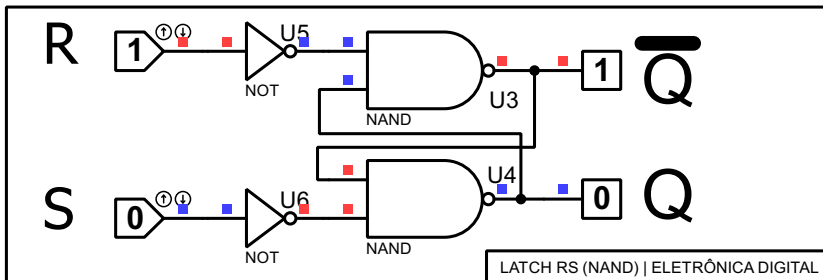

SÉRIE: ELETRÔNICA DIGITAL ANALÓGICA

CIRCUITO: LATCH RS COM TRANSISTORES

VIDEO: <https://www.youtube.com/watch?v=ymQmlJVQ1IU>

AUTOR: RAFAEL DEL PINO (youtube.com/delpitec)

DATE:

20/12/2021

PAGE:

1 of 1

EP: #06